

SPIS TREŚCI

	str.
PRZEDMOWA	5
Część I	
1. Podstawowe prawa obwodów liniowych prądu stałego	7
2. Źródła napięcia	15
3. Charakterystyki napięciowo-prądowe dwójników	29
4. Elementy nieliniowe prądu stałego	39
5. Charakterystyki sygnałów niesinusoidalnych okresowych	45
6. Prostowniki	53
7. Dławik	71
8. Rezonans	79
9. Stany nieustalone w obwodach liniowych	
10. Ferorezonans	103
11. Układy trójfazowe	113
12. Filtry składowych symetrycznych	133
13. Wyznaczanie parametrów czwórnik	141
14. Badanie własności układu przy impedancyjnym dopasowaniu czwórnik do źródła i do odbiornika	147
15. Filtry RC	153
16. Linia długa jednofazowa	157
17. Wykresy kołowe	167
18. Analiza harmoniczna okresowych przebiegów odkształconych	173
Część II	
19. Zastosowanie oscyloskopu	185
20. Pomiar parametrów R,L,C metodą techniczną	199
21. Transformator	209
22. Badanie silnika indukcyjnego klatkowego trójfazowego	219
LITERATURA	227