

SPIS TREŚCI

	Str.
Wstęp	5
1. Parametry lamp elektronowych	9
2. Napięciowe wzmacniacze oporowe	16
3. Obwody RIC i wzmacniacze selektywne.....	50
4. Wzmacniacze mocy.....	73
5. Przykładowe projekty napięciowych wzmacniaczy oporowych	84
Literatura	95